



VHDL

Hortensia Mecha López

*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*

ESQUEMA GENERAL

Entidad

```
entity identificador_entidad is  
[generic(lista de genéricos);]  
[port (lista_puertos);]  
end [entity] [identificador];
```

```
entity counter is  
  generic( n : integer := 8 );  
  port(  
    clk, rst, ld, inc, dec : in std_logic;  
    din : in std_logic_vector( n-1 downto 0 );  
    tca, ted : out std_logic;  
    dout : out std_logic_vector( n-1 downto 0 );  
  )  
end counter;
```


Arquitectura

```
architecture identificador of identificador_entidad is  
[declaraciones]  
begin  
[sentencias concurrentes]  
end [architecture] [identificador];
```



implementación de asignaciones concurrentes (i)

☒ Toda **asignación de señal** (o su proceso equivalente) se implementa como un bloque de lógica combinacional:

 - Con un único puerto de salida (que puede ser vectorial en modelos de nivel RT).
- Con tantos puertos de entrada como señales diferentes aparezcan en la expresión.
- Con una funcionalidad especificada por los operadores que forman la expresión.



  $d \leq (a \text{ or } b) \text{ and } c$





$d \leq (a + b) + c$

Una posible implementación de la sentencia ya que la implementación definitiva siempre la decide la herramienta

implementación de asignaciones concurrentes (ii)

- ⊗ Toda **asignación condicional de señal** (o su proceso equivalente) se implementa como un bloque de lógica combinatorial:
- Con un único puerto de salida (que puede ser vectorial en modelos de nivel RT).
 - Con tantos puertos de entrada como señales diferentes aparezcan en el lado derecho de la asignación (independientemente de la expresión en la que ocurran).
 - Con un comportamiento que se corresponde con el de un multiplexor 2 a 1 cuyas 3 entradas están conectadas a las salidas de 3 bloques combinatoriales. La funcionalidad de dichos bloques queda especificada por los operadores que forman cada una de las 3 expresiones de la sentencia.

  
señal <= expresión **when** expresión_booleana **else** expresión;



d <= (a or b) **when** (c = '0') **else** (a and b);

implementación de asignaciones concurrentes (iii)

- ☒ Toda **asignación selectiva de señal** (o su proceso equivalente) se implementa como un bloque de lógica combinacional:
- Con un único puerto de salida (que puede ser vectorial en modelos de nivel RT).
 - Con tantos puertos de entrada como señales diferentes aparezcan en el lado derecho de la asignación (independientemente de la expresión en la que ocurran).
 - Con un comportamiento que se corresponde con el de un multiplexor 2^n a 1 cuyas $2^n + 1$ entradas (2^n son de datos y 1 de control) están conectadas a las salidas de $2^n + 1$ bloques combinacionales. La funcionalidad de dichos bloques queda especificada por los operadores que forman cada una de las $2^n + 1$ expresiones de la sentencia. Siendo n el número de bits con los que se codifica la selección entre 2^n expresiones de datos distintas.

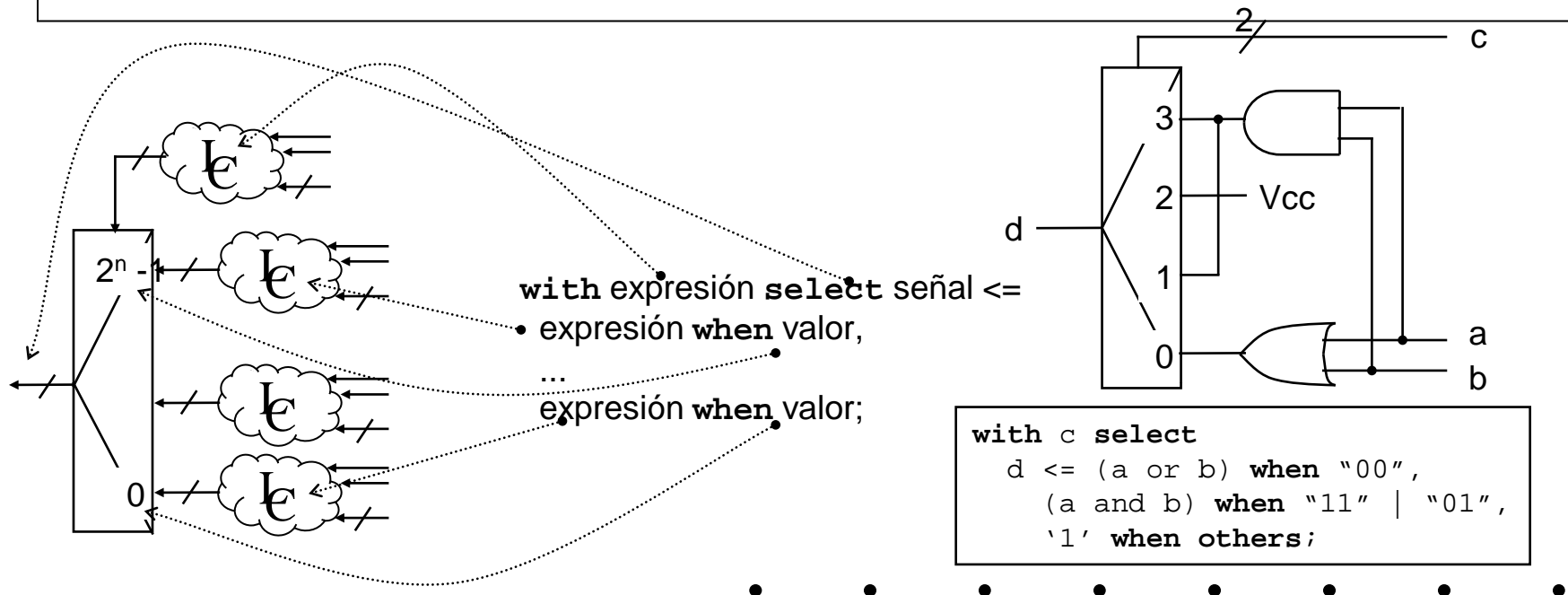


implementación de procesos (i)

- ⊗ Un proceso especifica **HW combinacional** si todas las señales o variables escritas dentro del mismo se asignan al menos una vez bajo cualquier condición de ejecución.
- ⊗ Por el contrario un proceso especifica **HW secuencial** si las señales o variables escritas dentro del mismo no se asignan por defecto, sólo bajo ciertas condiciones de ejecución
 - Típicamente tras la detección de un nivel o un evento en cierta señal

```
process( a, b, c, d )
begin
  if (a = '1') then
    e <= c;
  elsif (b = '1') then
    e <= d;
  else
    e <= '0';
  end if;
end process;
```
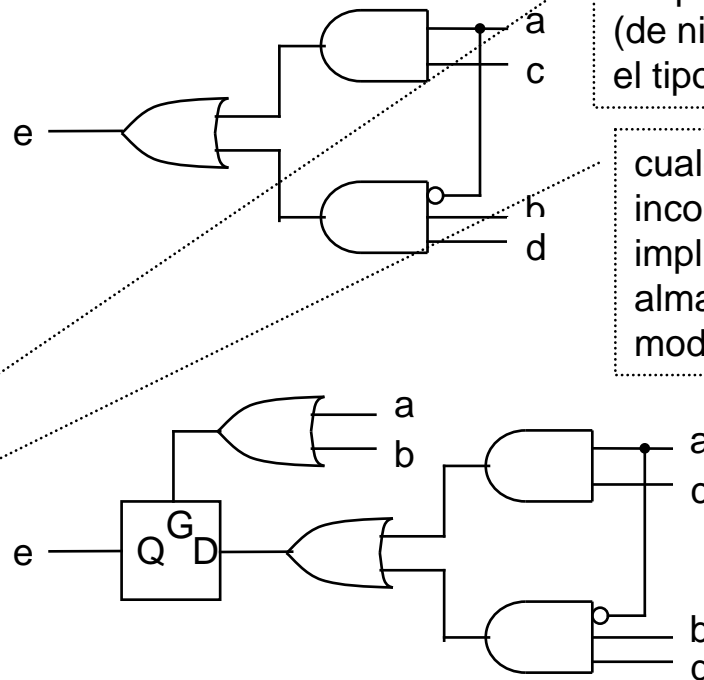
```
process( a, b, c, d )
begin
  if (a = '1') then
    e <= c;
  elsif (b = '1') then
    e <= d;
  end if;
end process;
```




El tipo de expresiones utilizadas (de nivel o de flanco) determinan el tipo de HW secuencial

cualquier sentencia if o case incompletamente especificada implica la necesidad de almacenar los valores no modificados

Implementación de procesos (ii)


⊗ Selección condicional
 
```
process( a, b, c )
begin
  if (c = '0') then
    d <= a or b;
  else
    d <= a and b;
  end if;
end process;
```



⊗ Selección múltiple

 case *expresión* **is**
 when *valor* => *sentencias_secuenciales*;
 { *when* *valor* => *sentencias_secuenciales*; }
end case;



```
process( estado, cond )
begin
  case estado is
    when '0' =>
      if (cond = '0') then
        salida <= '0';
      else salida <= '1';
      end if;
    when '1' =>
      salida <= '1';
    when '2' =>
      if (cond = '0') then
        salida <= '1';
      else salida <= '0';
      end if;
    when '3' =>
      salida <= '0';
  end case;
end process;
```

implementación de procesos (iii): ejemplos

Latch tipo SR

```
process( set, rst )
begin
  if (set = '1') then
    q <= '1';
  elsif (rst = '1') then
    q <= '0';
  end if;
end process;
```

Latch tipo D

```
process( gate, d )
begin
  if (gate = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Latch tipo D con *reset* asíncrono

```
process( gate, set, rst, d )
begin
  if (rst = '1') then
    q <= '0';
  elsif (gate = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Flip-flop tipo D

```
process( clk )
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Flip-flop tipo D con reset síncrono

```
process( clk, rst )
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    if (rst = '1') then
      q <= '0';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```

Flip-flop tipo D con reset asíncrono


```
process( clk, rst )
begin
  if (rst = '1') then
    q <= '0';
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;
```


especificación de HW secuencial (i) : método

alternativa

3 procesos:

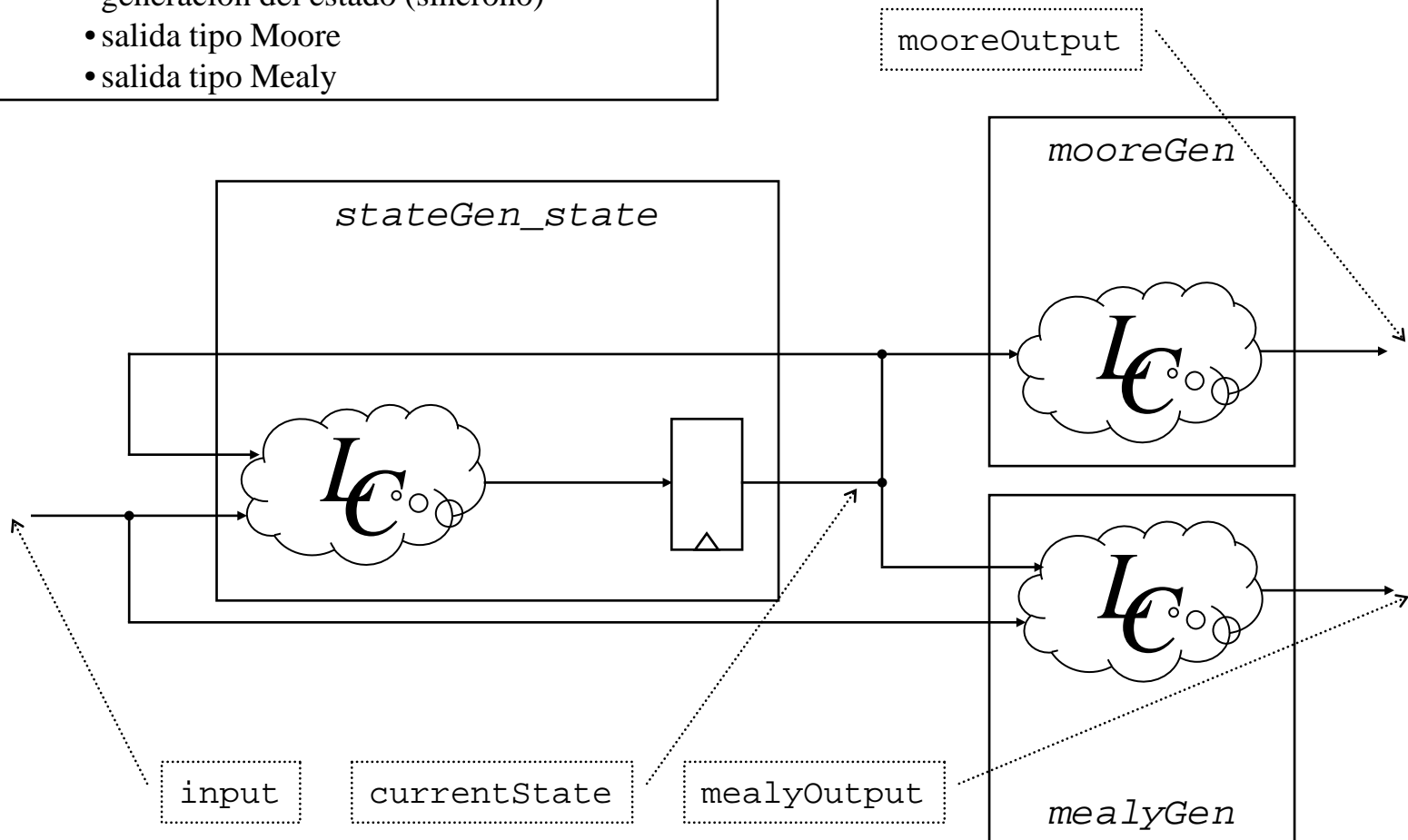- generación del estado (síncrono)
- salida tipo Moore
- salida tipo Mealy



especificación de HW secuencial (ii): método

```
stateGen_state:
process( clk, rst, input )
begin
  if (rst = '1') then
    currentState <= ...;
  elsif (clk'event and clk='1') then
    currentState <= ...;
    case currentState is
      when ... =>
        if (input ...) then
          currentState <= ...;
        elsif (input ...) then
          ...
        else
          ...
        end if;
      ...
    end case;
  end if;
end process;
```

```
mealyGen:
process( currentState, input )
begin
  mealyOutput <= ...;
  case currentState is
    when ... =>
      if (input ...) then
        mealyOutput <= ...
      elsif (input ...) then
        ...
      else
        ...
      end if;
    ...
  end case;
end process;
```

podría suprimirse

estado al que se salta por defecto
(puede ser sobrescrito por posteriores
asignaciones)

```
mooreGen:
process( currentState )
begin
  mooreOutput <= ...;
  case currentState is
    when ... =>
      mooreOutput <= ...
    ...
  end case;
end;
```

el calculo del nuevo estado actual en función del
estado actual (currentState es una señal) debe
formar parte de la rama then de la especificación
de flanco

especificación de HW secuencial (iii): ejemplo

```

Reconoc_101:
process( clk, rst, input )
begin
  if (rst = '1') then
    currentState <= S0;
  elsif (clk'event and clk='1') then
    case currentState is
      when S0 =>
        if (input = '0') then
          currentState <= S0;
        else currentState <= S1;
        end if;
      when S1 =>
        if (input = '0') then
          currentState <= S2;
        else currentState <= S3;
        end if;
      when S2 =>
        if (input = '0') then
          currentState <= S0;
        else currentState <= S1;
        end if;
      when S3 =>
        if (input = '0') then
          currentState <= S2;
        else currentState <= S3;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;

```

```


mealyGen:
process( currentState, input )
begin
  if (currentState=S2 and input="1") then
    mealyOutput <= 1;
  else
    mealyOutput <= 0;
  end if;
end process;

```

```

type estados_t is (S0, S1, S2, S3);
signal currentState : estados_t;
signal mealyOutput: std_logic;

```

 

especificación de HW secuencial (iii): ejemplo

```


entity counter is
  generic( n : integer := 8 );
  port(
    clk, rst, ld, inc, dec : in std_logic;
    din : in std_logic_vector( n-1 downto 0 );
    tca, tcd : out std_logic;
    dout : out std_logic_vector( n-1 downto 0 ) );
end counter;
  
```

```

architecture syn of counter is
  signal cs : std_logic_vector( n-1 downto 0 );
begin
    tca <= inc and cs = (others=>'1');
    tcd <= dec and cs = (others=>'0');
    dout <= cs;
  
```

```

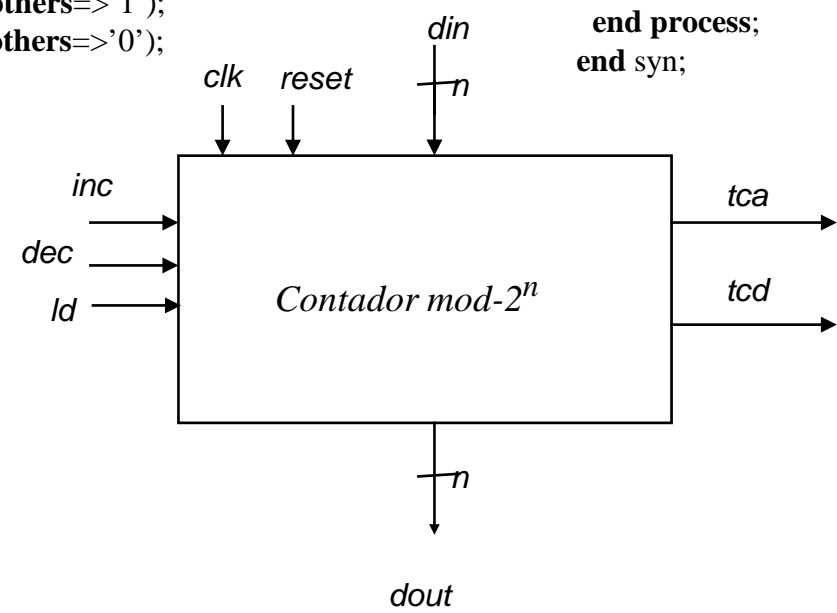process( clk, rst, cs, ld, inc, dec, din )
begin
  if rst='1' then
    cs <= (others=>'0');
  elsif clk'event and clk='1' then
    if ld='1' then
      cs <= din;
    elsif inc='1' then
      cs <= cs + 1;
    elsif dec='1' then
      cs <= cs - 1;
    end if;
  end if;
end process;
end syn;
  
```



Esquema general de un diseño

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
--use IEEE.std_logic_signed.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity mi_entidad is
  port (
    ent1,ent2, ...entn: in STD_LOGIC_VECTOR (N downto 0);
    in1, in2, ..., inn: in STD_LOGIC;
    sal1,sal2, ...saln: out STD_LOGIC_VECTOR (K downto 0);
    out1, out2, ..., outn: out STD_LOGIC
  );
end mi_entidad;
architecture mi_entidad_arch of mi_entidad is
  type estados_t is (estado1, estado2, estado3,..., estadoL);
  signal estado : estados_t;
  signal signal1, signal2, ..., signalh : std_logic_vector(H downto 0);
  signal señal1, señal2, señalg: std_logic;
begin
--Aquí se coloca toda la lógica combinacional. Por ejemplo
  señal<= '1' when signalm=ent1 else '0';
  signal2<= "1110110" when in1='1' else "0111000";
--También se coloca aquí la lógica combinacional correspondiente a las salidas
--de las máquinas de estados, como por ejemplo
  sal5 <= signal2(7 downto 0) when estado=estado1 or estado=estado2 or
  estado=estado3 else "ZZZZZZZZ";

```

-- A continuación vienen las máquinas de estados.

```

process( rst, clk )
begin
  if rst='1' then
    estado <= estado1;
  elsif clk'event and clk='1' then
    case estado is
      when estado1 =>
        estado <= estado2;
      when estado2 =>
        estado <= estado3;
      when estado3 =>
        if señal2= '1' then
          estado <= estadon;
        else
          estado <= estadoj;
        end if;
      ....
      when estadon =>
        if inj = '1' then
          estado <= estadoh;
        else
          estado <= estadok;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;
end mi_entidad_arch;

```

Librerías y paquetes

Un **paquete** en VHDL contiene una colección de elementos utilizados habitualmente, como tipos de datos, componentes, etc

Una **librería** es un lugar donde se almacenan las unidades de diseño. Normalmente se usa la librería **work**. Dentro de una librería puede haber varios paquetes definidos. La declaración de librerías y paquetes se hace al principio del código VHDL.

```
library: library_name;  
use library_name. package_name.item_name o bien use library_name. package_name.all
```

Librerías y paquetes habituales del los estándares del IEEE 1164 y 1076.3 : `ieee.std_logic_1164`, `ieee.numeric_std.all` y `ieee.std_logic_arith.all`;

Paquete `ieee.std_logic_1164`

En este paquete se definen los tipos **std_logic** and **std_logic_vector**.
Para usarlo debe hacerse la siguiente declaración al principio del fichero VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

También se define el tipo entero, pero sin número de bits predefinido. Por eso no debe usarse para síntesis. En su lugar debe usarse el paquete **numeric_std** del IEEE standard 1176.3.

Paquete `ieee.numeric_std`

En él se definen dos tipos nuevos de datos: **signed and unsigned**, que son arrays de elementos.

```
signal x, y: signed(15 downto 0);
```

Para usarlos, debe realizarse la siguiente declaración al principio del fichero VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```



Librerías y paquetes

También pueden usarse los siguientes paquetes:

```
std_logic_arith  
std_logic_unsigned  
std_logic_signed
```

Para usarlos se declaran al principio:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;
```

El tipo de datos `std_logic_vector` se interpreta como números binarios de tipo `unsigned` and `signed` en los paquetes **`std_logic_unsigned`** and **`std_logic_signed`** respectivamente. Es mejor utilizar el paquete `ieee.numeric_std`.

Recomendación 1: usar `std_logic_vector` y los paquetes **`std_logic_arith`** y **`std_logic_unsigned`**
De esta forma los `std_logic_vector` se trataran como números binarios sin signo

Recomendación2: usar `ieee.numeric_std.all`

En este caso al realizar operaciones debe quedar claro si los números son `signed` o `unsigned`

```
Signal a,b,c: signed (15 downto 0);      a <= b+c;  
Signal d,e,f: unsigned (15 downto 0);    d <= e+f;  
Signal h,i,j: std_logic_vector (15 downto 0); ????
```

Para pasar de una a otra

```
a<= signed(d);  
e <= unsigned (b);
```

```
j<= std_logic_vector (unsigned(h) + unsigned(i));
```



Diseño Jerárquico

Es muy útil en la gestión de diseños muy grandes y facilita el reúso. Está basado en la utilización de componentes.
Declaración de componentes: *proporciona información sobre el interfaz de los diferentes módulos que forman el diseño.*

```
component component_name
generic(
    generic_declaration;
    generic_declaration;
    ...
);
port(
    port_declaration;
    port_declaration;
    ...
);
end component;
```

Por ejemplo, si definimos la siguiente entidad, y queremos reusarla, declararíamos la siguiente componente:

<pre>entity dec_counter is port(clk, reset: in std_logic; en: in std_logic; q: out std_logic_vector(3 downto 0); pulse: out std_logic); end dec_counter;</pre>	<pre>component dec_counter port(clk, reset: in std_logic; en: in std_logic; q: out std_logic_vector(3 downto 0); pulse: out std_logic); end component;</pre>
---	---

La declaración de componentes se hace en el cuerpo de la arquitectura, antes del begin



Diseño Jerárquico

Instanciación de componentes: Se realiza dentro de la arquitectura después del begin

```
instance_label: component_name
generic map(
    generic_association;
    generic_association;
...
)
port map(
    port_association;
    port_association;
...
);
```

```
one_digit: dec_counter
port map (
    clk=>clk,
    reset=>reset,
    en=>en,
    pulse=>p_one,
    q=>q_one);

ten_digit: dec_counter
port map (
    clk=>clk,
    reset=>reset,
    en=>p_one,
    pulse=>p_ten,
    q=>q_ten);
```